
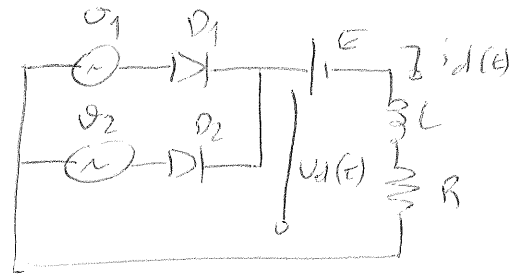


1

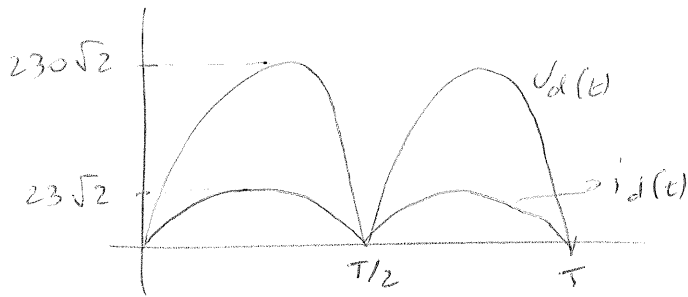i)  $R = 10 \Omega$   
 $E = 0$   
 $L = 0$



$$v_1 = -v_2 = 230\sqrt{2} \sin(100\pi t)$$



$$V_{d0} = \frac{2}{\pi} 230\sqrt{2} \sin \frac{\pi}{2} = 207,1 \text{ V}$$

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_d(\theta) i_d(\theta) d\theta$$

$$= \frac{2 \times 1}{2\pi} \int_0^{\pi/2} 230\sqrt{2} \sin \theta \cdot \frac{230\sqrt{2} \sin \theta}{10} d\theta$$

$$= 5290 \text{ W}$$

$$i_{d\text{medio}} = \frac{207,1}{10} = 20,7 \text{ A}$$


ii)  $R = 10 \Omega$   
 $E = 150 \text{ V}$   
 $L = 0$

$$i_d > 0 \Rightarrow v_1 > E$$

$$150 = 230\sqrt{2} \sin \theta \Leftrightarrow \theta = 27,5^\circ$$

$$= 0,48 \text{ rad}$$
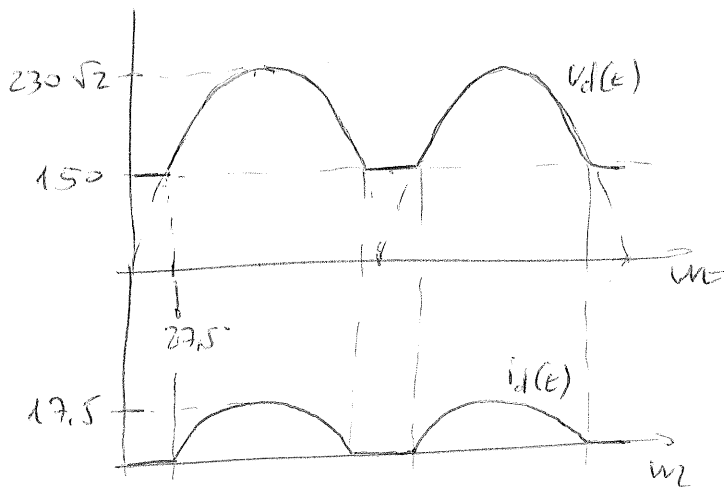
$$i_{d\text{max}} = \frac{230\sqrt{2} - 150}{10} = 17,5 \text{ A}$$



$$V_{d0} = V_{d\text{medio}} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_d(\theta) d\theta = 2 \times 4 \left( \frac{1}{2\pi} \int_0^{0,48} 150 d\theta + \frac{1}{2\pi} \int_{0,48}^{\pi/2} 230\sqrt{2} \sin \theta d\theta \right)$$

$$= 229,5 \text{ V}$$

$$i_{d\text{medio}} = \frac{V_{d\text{medio}} - E}{R} = \frac{229,5 - 150}{10} = 7,95 \text{ A}$$

$$i_{d_{rms}}^2 = 4 \times \frac{1}{2\pi} \int_0^{0,48} \left( \frac{230\sqrt{2} \sin \theta - 150}{10} \right)^2 d\theta = 110,5 \text{ A}^2$$

$$i_{d_{rms}} = \sqrt{110,5} = 10,5 \text{ A}$$

$$P = R i_{d_{rms}}^2 + E i_{d_{medio}} = 10 \times 110,5 + 150 \times 7,95 = 2297,5 \text{ W}$$


iii)  $R = 10 \Omega$

$E = 150 \text{ V}$

$i_d(t) = \text{constante}$

$$V_{d0} = \frac{2}{\pi} 230\sqrt{2} \sin \frac{\pi}{2}$$

$$= 207,1 \text{ V}$$

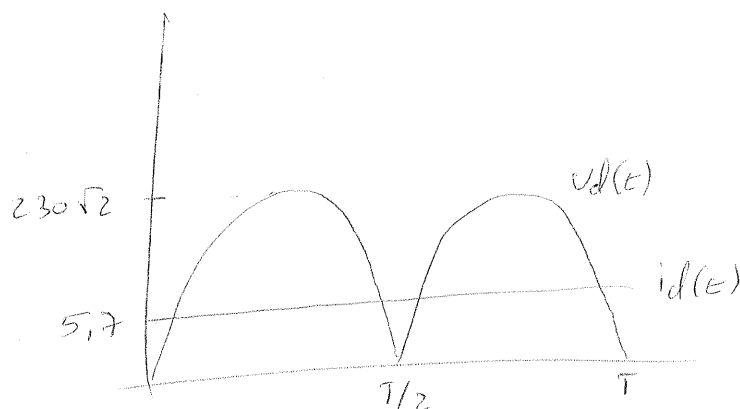



$$i_{d_{medio}} = \frac{207,1 - 150}{10} = 5,7 \text{ A} = i_{d_{rms}}$$

$$P = R i_{d_{rms}}^2 + E i_{d_{medio}} = 10 \cdot 5,7^2 + 150 \cdot 5,7 = 1180 \text{ W}$$

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_d(\theta) i_d(\theta) d\theta = 5,7 \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_d(\theta) d\theta = 5,7 \cdot V_{d0} = 1180 \text{ W}$$

(2)

i)  $L = 0$ ,  $R = 100 \Omega$

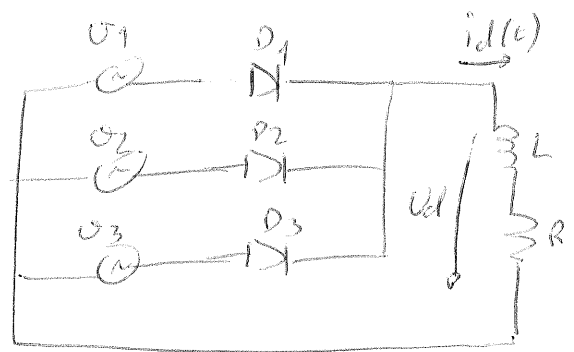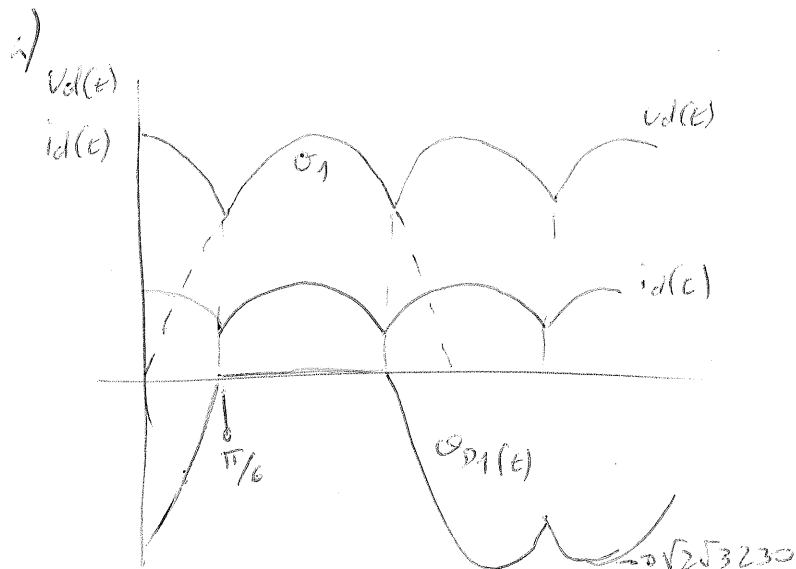

$230/400V$   $50Hz$

$$V_{dmax} = 230\sqrt{2} = 325.3V$$

$$V_{dmin} = \frac{230\sqrt{2}}{2} = 162.6V$$

$$i_{dmax} = \frac{325.3}{100} = 3.25A$$

$$i_{dmin} = \frac{162.6}{100} = 1.63A$$

b)

$$V_{do} = \frac{3}{\pi} \sqrt{2} 230 \sin \frac{\pi}{3} = 269.0V$$

$$i_{dmedis} = \frac{V_{do}}{R} = \frac{269.0}{100} = 2.69A$$

$$V_{drms}^2 = \frac{3}{2\pi} \int_{\pi/6}^{\pi/6 + 2\pi/3} (\sqrt{2} 230 \sin \omega t)^2 d\omega = 74769.4 V^2$$

$$V_{drms} = 273.4V$$

$$i_{drms} = \frac{V_{drms}}{R} = 2.73A$$

c)

$$P_{carga} = R i_{drms}^2 = 100 \times 2.73^2 = 745.3W$$

d) carga resistiva  $\Rightarrow FP_{carga} = 1$

i)  $i_d(t) = \text{constante}$

b)  $V_{do} = 269,0 \text{ V}$

$V_{drms} = 273,4 \text{ V}$

$$i_{dmedio} = i_{drms} = \frac{269,0}{100} = 2,69 \text{ A}$$

c)  $P_{carga} = R i_{drms}^2 = 100 \times 2,69^2 = 723,6 \text{ W}$


d)  $FP_{carga} = \frac{P}{S} = \frac{723,6}{273,4 \times 2,69} = 0,984$

3

$$U_1 = - U_2 = 230 \sqrt{2} \sin(100\pi t)$$

$$R = 20$$

$$i_d(t) = \text{const} + \text{osc}$$

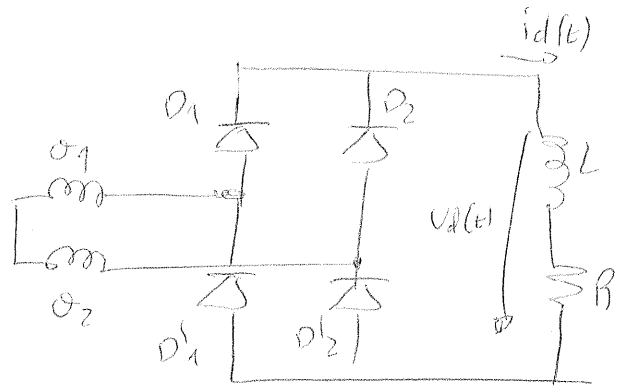


$$U_{d0} = 2 \cdot \frac{2}{\pi} \cdot 230 \sqrt{2} \sin \frac{\pi}{2} = 414,2 \text{ V}$$

$$i_{d\text{medio}} = \frac{414,2}{20} = 20,7 \text{ A}$$

$$i_{d\text{rms}}^2 = 2 \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} (2 \cdot 230 \sqrt{2} \sin \theta)^2 d\theta$$

$$= 211600 \text{ V}^2$$

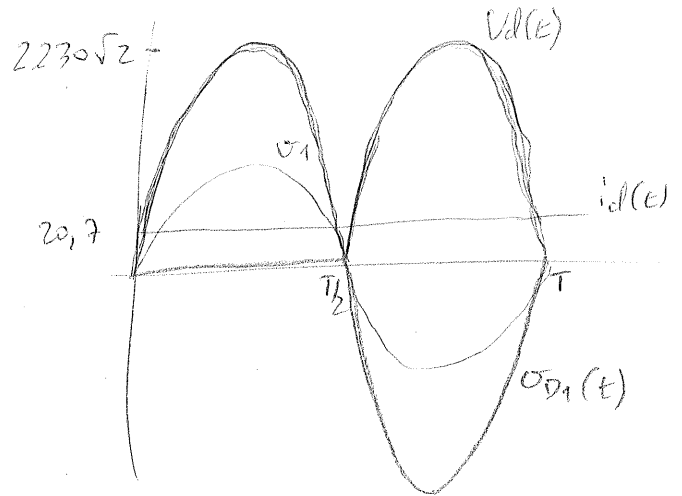

$$U_{d\text{rms}} = \sqrt{211600} = 460 \text{ V}$$


$$i_{d\text{rms}} = i_{d\text{medio}} = 20,7 \text{ A}$$

$$d) i_{D1\text{medio}} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} 20,7 d\theta = \frac{20,7}{2\pi} \left[ \theta \right]_0^{\pi} = 10,35 \text{ A}$$

$$i_{D1\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} 20,7^2 d\theta} = \sqrt{\frac{20,7^2}{2\pi} \left[ \theta \right]_0^{\pi}} = \frac{20,7}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{\pi} = \frac{20,7}{\sqrt{2}}$$

$$= 14,64 \text{ A}$$
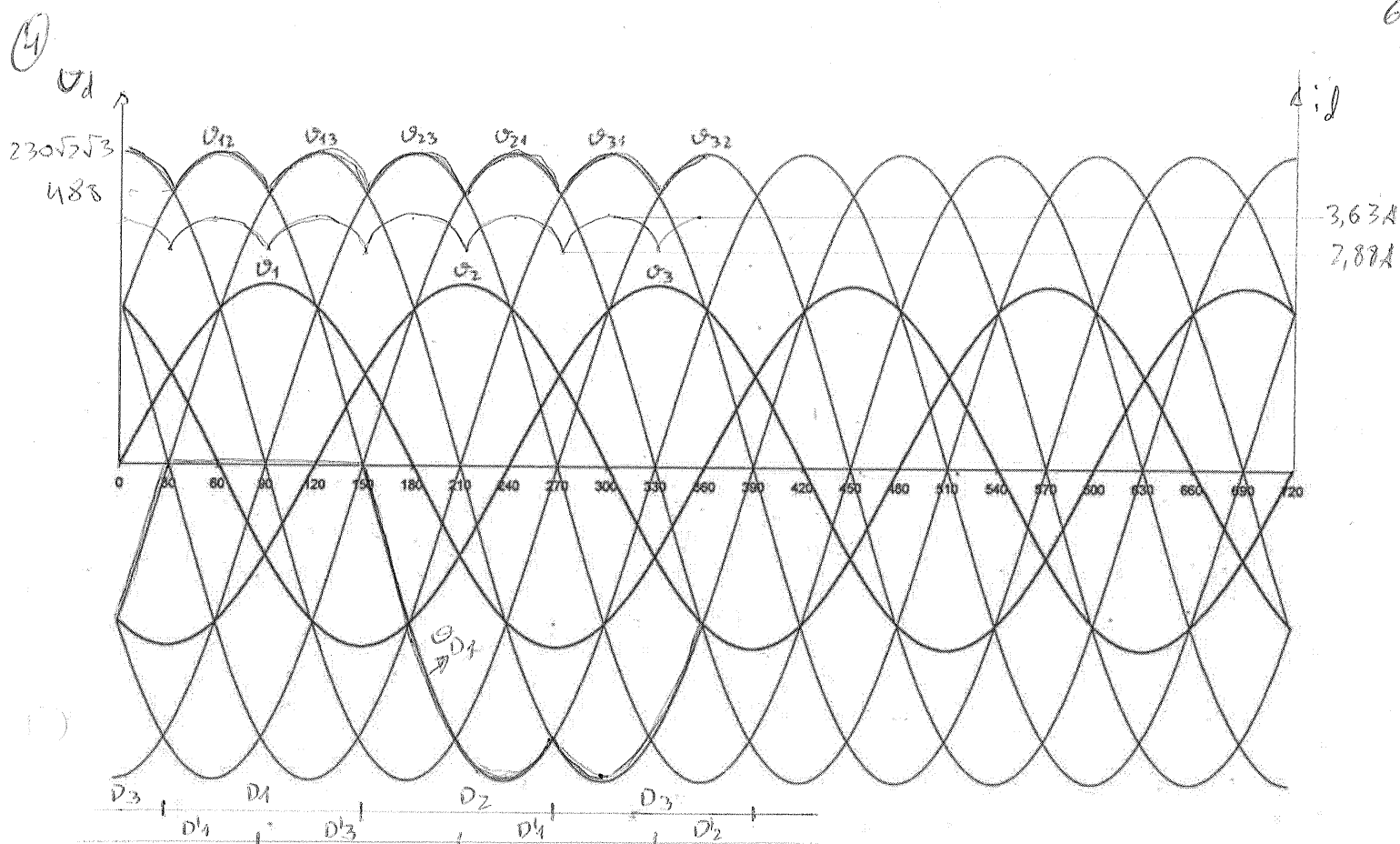
$$e) P = R i_{d\text{rms}}^2 = 20 \cdot 20,7^2 = 8570 \text{ W}$$



$$R = 100 \Omega$$

$$E = 200 V$$

$$L = 0$$

$$U_{13} = U_{23} \Rightarrow U_{13}\left(\frac{\pi}{3}\right) = 230\sqrt{2}\sqrt{3} \sin \frac{\pi}{3}$$

$$= 230\sqrt{2}\sqrt{3} \frac{\sqrt{3}}{2} = 488 V$$

Como  $E < 488 \Rightarrow$  a corrente nunca se anula

Do tem a forma como se  $i_d(t) = \text{constante}$

$$(1) U_{d\max} = 230\sqrt{2}\sqrt{3}V \Rightarrow i_{d\max} = \frac{230\sqrt{2}\sqrt{3} - 200}{100} = 3.63 A$$

$$U_{d\min} = 488 V \Rightarrow i_{d\min} = \frac{488 - 200}{100} = 2.88 A$$

$$b) U_{d0} = 2 \cdot \frac{3}{\pi} \cdot 230\sqrt{2} \sin \frac{\pi}{3} = 538 V$$

$$U_{d\text{rms}} = \left[ 6 \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{\pi/3}^{2\pi/3} (230\sqrt{2}\sqrt{3} \sin \theta)^2 d\theta \right]^{1/2} = 538.5 V$$


$$i_{d\text{medio}} = \frac{U_{d0} - E}{R} = \frac{538 - 200}{100} = 3.38 A$$

$$i_{d\text{rms}} = \left[ 6 \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{\pi/3}^{2\pi/3} \left( \frac{230\sqrt{2}\sqrt{3} \sin \theta - 200}{100} \right)^2 d\theta \right]^{1/2} = 3.39 A$$

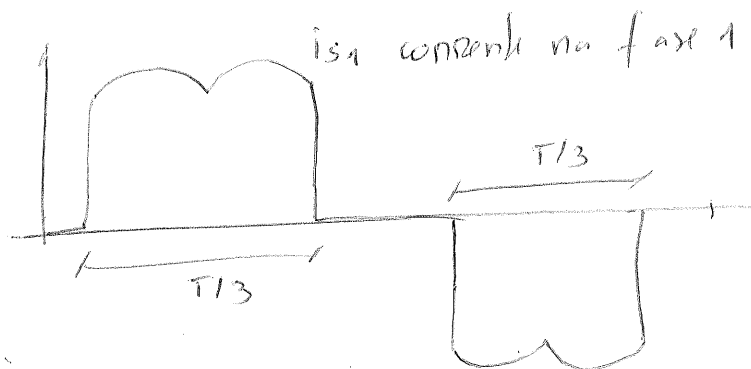c)  $P$  fornecida pela fonte =  $P$  active na carga

$$P = R i_{d1rms}^2 + E \cdot i_{d1medio}$$

$$= 100 \cdot 3,39^2 + 200 \cdot 3,38 = 1825 \text{ W}$$



$$i_{s1rms} =$$

$$= \left[ 4 \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{\pi/3}^{2\pi/3} \left( \frac{230\sqrt{2}\sqrt{3} \sin \theta - 200}{100} \right)^2 d\theta \right]^{1/2} = 2,766 \text{ A}$$

$$V_{1rms} = 230 \text{ V}$$

$$S = 3 \times V_{1rms} \cdot i_{s1rms} = 1908,5 \text{ VA}$$

$$FP_{fonte} = \frac{P}{S} = \frac{1825}{1908,5} = 0,956$$

ii)

$$R = 100 \Omega$$

$$E = 200 V$$

corrente constante

forma de onda igual a i) mas

$$\text{com } i_d = \text{constante} = \frac{538 - 200}{100} = 3,38 A$$


$$V_{do} = 538 V$$

$$V_{d_{rms}} = 538,5 V$$

$$i_{d_{medio}} = i_{d_{rms}} = 3,38 A$$

$$P = R i_{d_{rms}}^2 + E i_{d_{medio}} = V_{do} \times i_{d_{medio}} = 538 \times 3,38 = 1818,5 W$$

iii)

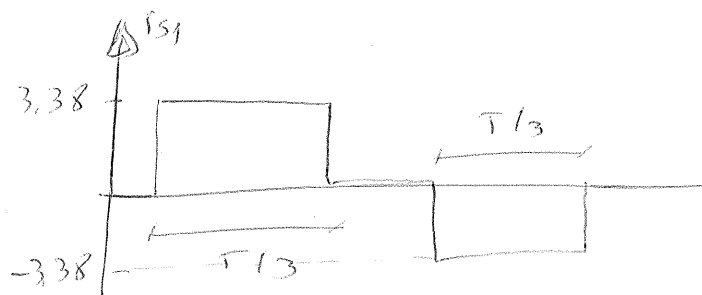

$$i_{s1_{rms}} = \left[ 4 \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{\pi/3}^{2\pi/3} 3,38^2 d\theta \right]^{1/2} = \sqrt{\frac{3,38^2 \cdot 2}{\pi} \left[ \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{3} \right]}$$

$$= 3,38 \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = 2,76 A$$

iv)

$$V_{1_{rms}} = 230 V$$

$$S = 3 \times 230 \times 2,76 = 1904,4 VA$$

$$FP = \frac{P}{S} = \frac{1818,5}{1904,4} = 0,955$$