
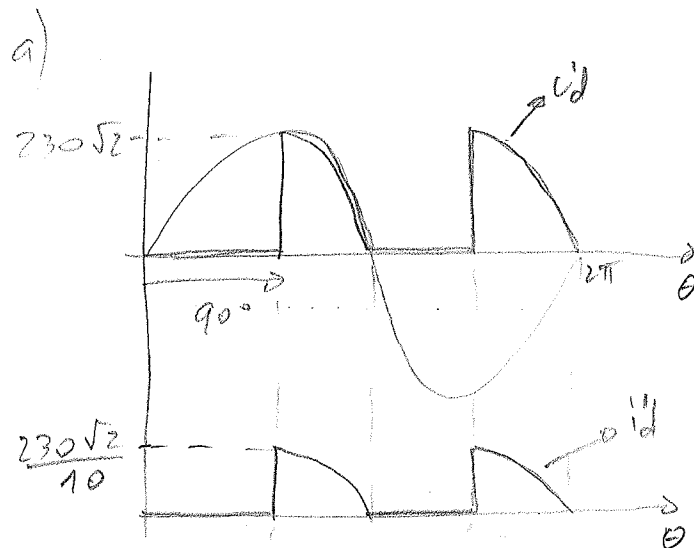


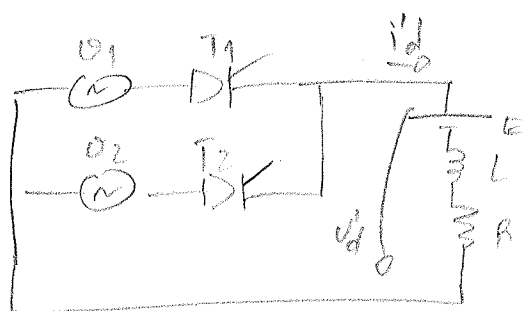1) i)  $R = 10 \Omega$   
 $E = 0$   
 $L = 0$   
 $\alpha = 90^\circ$



b) 
$$V_{dAV} = \frac{2}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} 230\sqrt{2} \sin \theta d\theta$$


$$= \frac{230\sqrt{2}}{\pi} \left[ -\cos \theta \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = 103,5 V$$

$$i_{dAV} = \frac{103,5}{10} = 10,35 A$$

c) 
$$i_{dRMS} = \sqrt{\frac{2}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left( \frac{230\sqrt{2}}{10} \sin \theta \right)^2 d\theta} = 16,26 A \quad P = 10 \times 16,26^2 = 2644 W$$

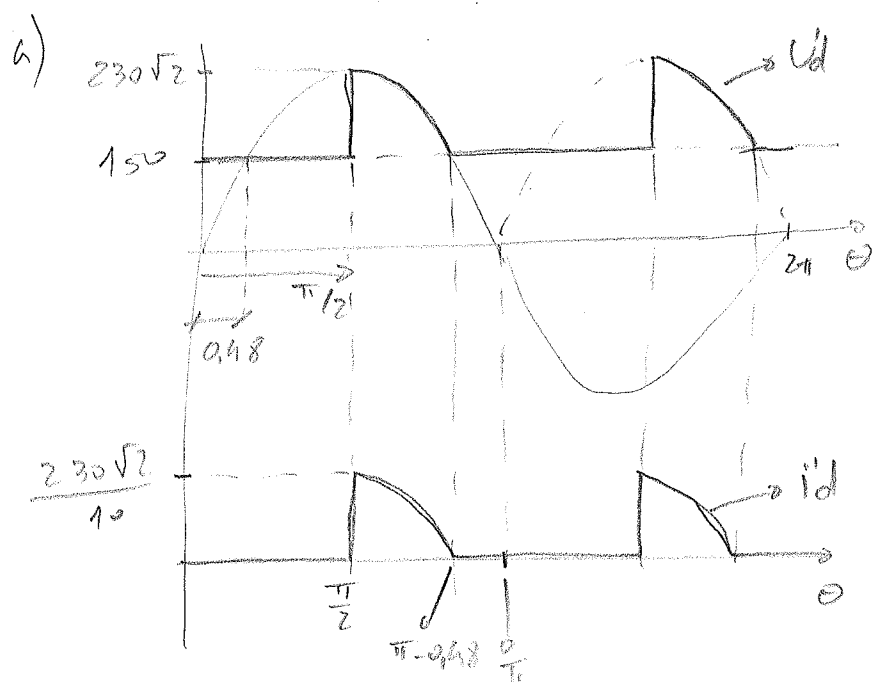ii)  $R = 10 \Omega$   
 $E = 150 V$   
 $L = 0$   
 $\alpha = 90^\circ$

$i_d > 0 \Rightarrow v_1 > E \quad 150 = 230\sqrt{2} \sin \theta \Rightarrow \theta = 0,48 \text{ rad}$   
 $\alpha = \frac{\pi}{2} > 0,48 \Rightarrow \omega$  freewheeling conduction



b) 
$$V_{dAV} = \frac{2}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-0,48} 230\sqrt{2} \sin \theta d\theta$$

$$+ \frac{2}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}+0,48} 150 d\theta$$


$$= 189,7 V$$

$$i_{dAV} = \frac{189,7 - 150}{10} = 3,97 A$$

$$c) i_{d_{rms}} = \left[ \frac{2}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-0,58} \left( \frac{230\sqrt{2} \sin \omega - 150}{10} \right)^2 d\omega \right]^{1/2} = 7,43 \text{ A}$$

$$P = 10 \times 7,43^2 + 150 \times 3,97 = 1149 \text{ W}$$

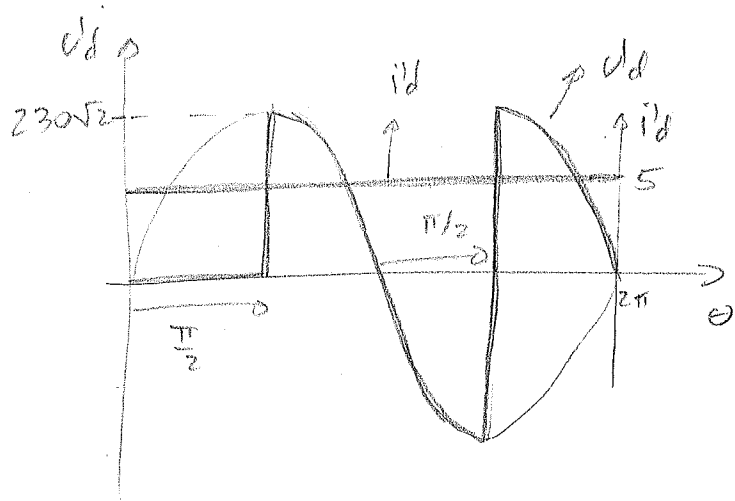iii)  $R = 10 \Omega$   
 $E = -50 \text{ V}$   
 constant constant  
 $\alpha = 90^\circ$



b)

$$v'_{d0} = v_{d0} \cdot \cos \alpha$$

$$\alpha = \frac{\pi}{2} \Rightarrow v'_{d0} = 0 \text{ V}$$


$$i'_{dAV} = \frac{v'_{d0} - E}{R} = \frac{0 + 50}{10} = 5 \text{ A}$$

c)

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T v_d \times i_d dt = I_d \times \frac{1}{T} \int_0^T v_d dt = I_d \times v'_{d0} = 5 \times 0 = 0 \text{ W}$$

2)

i)

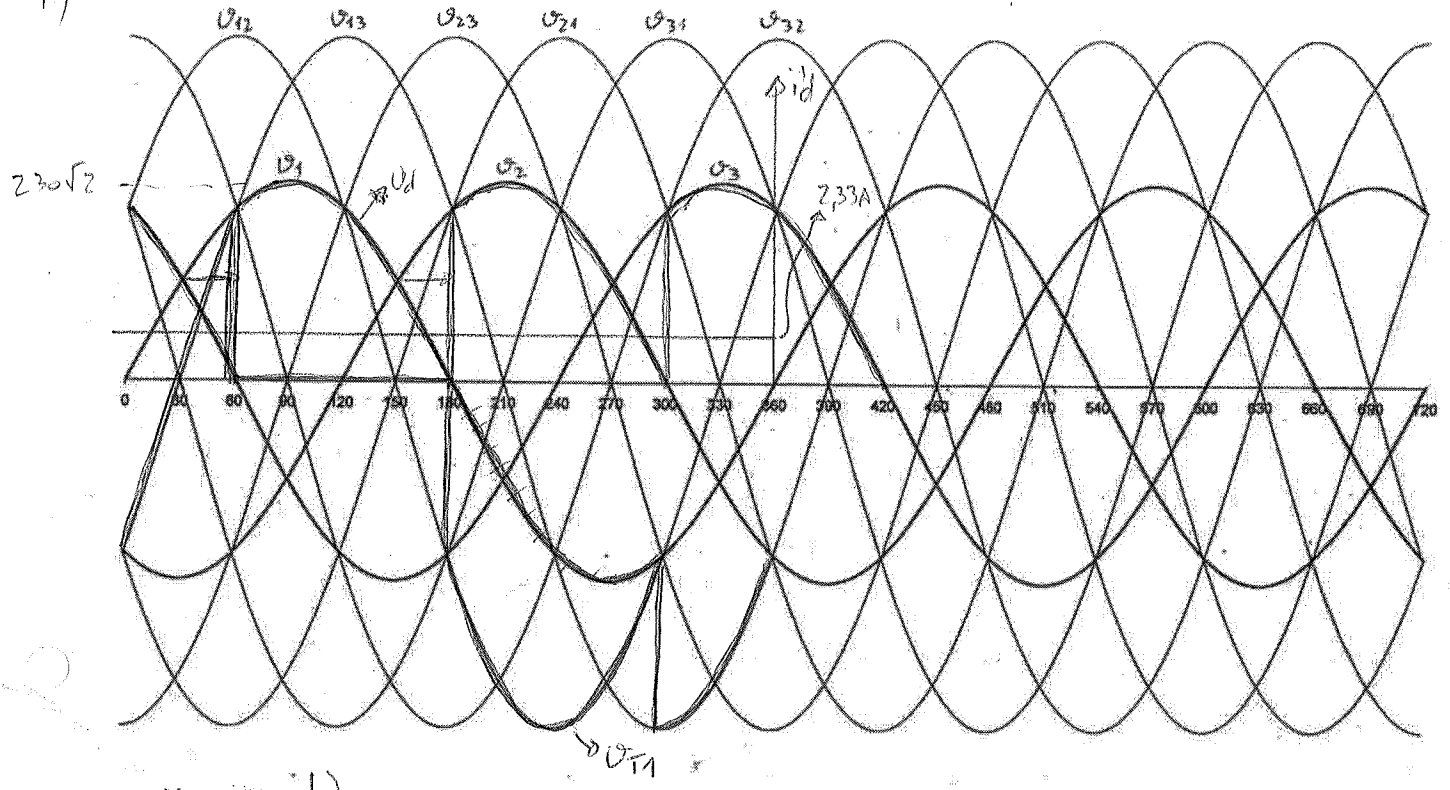

$$d = \frac{\pi}{6}$$

b)

$$U_{do} = \frac{3 \sqrt{2} 230 \sin \frac{\pi}{3}}{\pi} \cos \frac{\pi}{6} = 233,0 \text{ V}$$

$$R = 100 \Omega$$

constant  
constant

$$i_{d\text{medio}} = \frac{233}{100} = 2,33 \text{ A}$$

c)  $i_{d\text{rms}} = 2,33 \text{ A}$

$$P = 100 \times 2,33^2 = 542,9 \text{ W}$$

(.)

d)


$$i_{s\text{rms}} = \frac{2,33}{\sqrt{3}}$$

$$S = 3 U_{s\text{rms}} \cdot i_{s\text{rms}}$$

$$= 3 \cdot 230 \cdot \frac{2,33}{\sqrt{3}} = 928,2 \text{ VA}$$

$$FP = \frac{P}{S} = \frac{542,9}{928,2} = 0,585$$

2 ii)

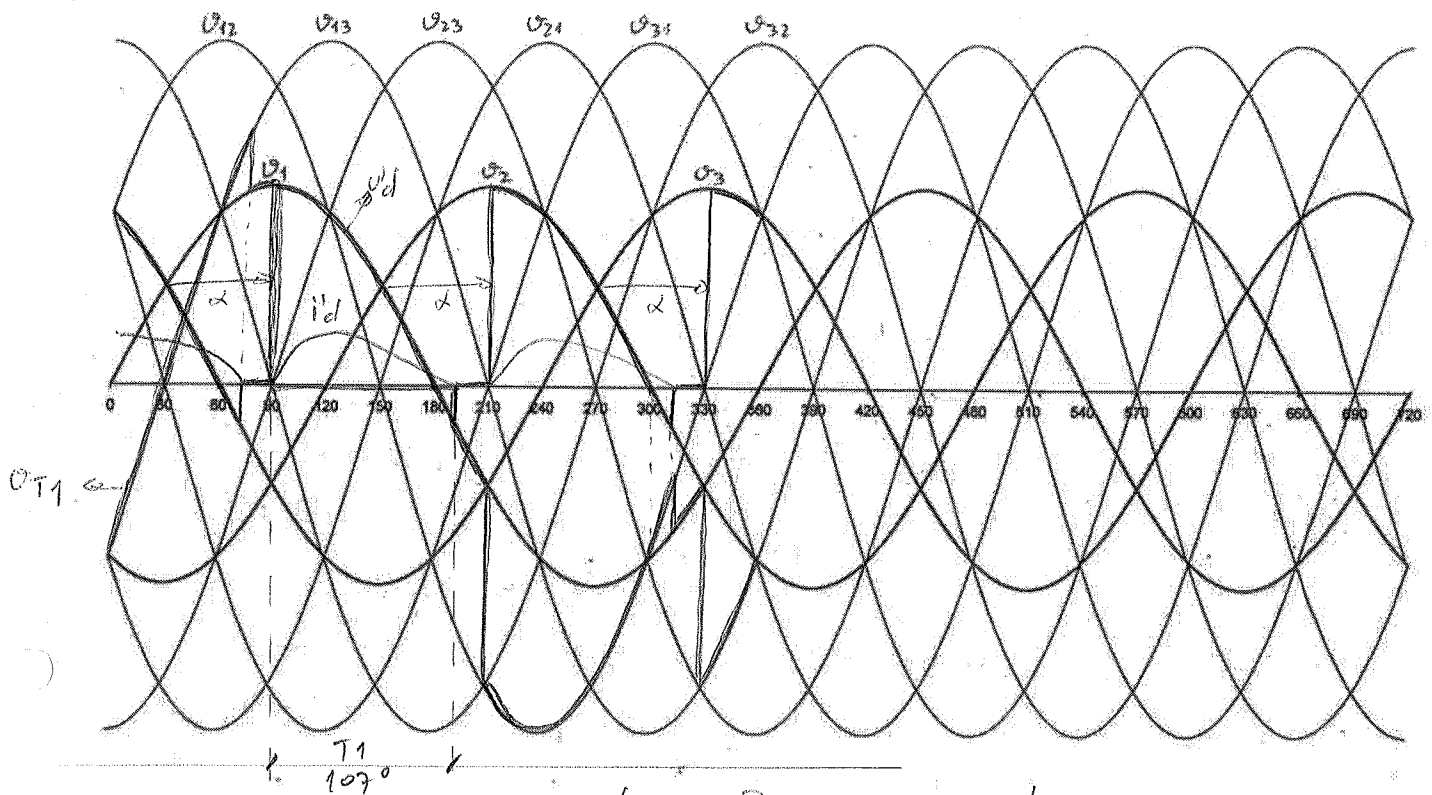

$$\alpha = \frac{\pi}{3}$$

condutiva continua?

$$\phi = \arctg\left(\frac{\omega L}{R}\right) = 0,3 \text{ rad}$$

$$R = 100 \Omega$$

$$L = 0,1 \text{ H}$$

$$P3 \quad \alpha' = \alpha + \frac{\pi}{6}$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = 104,8 \Omega$$

$$i'_d(\theta) = \frac{230\sqrt{2}}{104,8} \left[ \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} - 0,3\right) - \sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} - 0,3\right) e^{-\frac{R}{\omega L} \theta} \right]$$

$$i'_d(\theta) = 0 \Rightarrow \theta = 1,87 \text{ rad} = 107^\circ < 120^\circ \Rightarrow \text{condutiva descontinua}$$

$$b) \quad V_{d0} = \frac{3}{2\pi} \int_{\pi/2}^{\pi/2 + 1,87} 230\sqrt{2} \sin \theta d\theta = 148,3 \text{ V} \quad i'_{d\text{media}} = \frac{148,3}{100} = 1,48 \text{ A}$$

$$c) \quad i'_{d\text{rms}} = \sqrt{\frac{3}{2\pi} \int_0^{1,87} i'^2_d(\theta) d\theta} = 1,73 \text{ A} \quad P = 100 \times 1,73^2 = 299,3 \text{ W}$$

$$d) \quad i_{s\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{1,87} i'^2_d(\theta) d\theta} = 1,0 \text{ A} \quad S = 3 \cdot 230 \times 1 = 690 \text{ VA}$$


$$FP = \frac{P}{S} = \frac{299,3}{690} = 0,434$$

(3)

i)

ii)

5

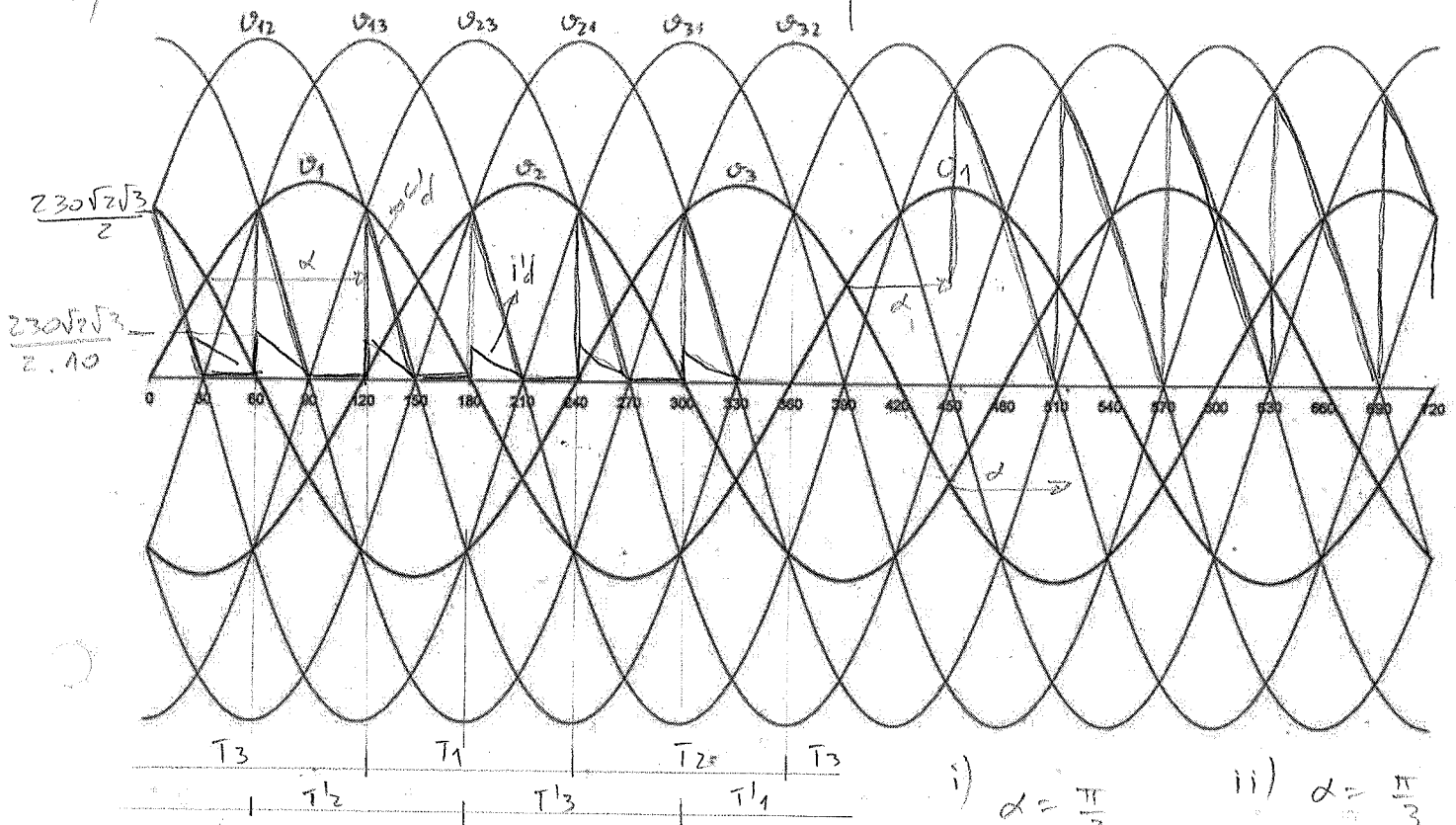

$$i) \quad \alpha = \frac{\pi}{2}$$

$$R = 10 \Omega$$

$$L = 0$$

$$ii) \quad \alpha = \frac{\pi}{3}$$

$$R = 10 \Omega$$

constant  
current

i)

$$b) \quad U'_{do} = \frac{6}{2\pi} \int_{\frac{5\pi}{6}}^{\pi} 230\sqrt{2}\sqrt{3} \sin \theta d\theta = 72,1 \text{ V}$$


$$i'_{dAV} = \frac{72,1}{10} = 7,21 \text{ A}$$

ii) b)

$$U'_{do} = \frac{2,3\sqrt{2}230\sqrt{3}}{\pi} \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{3} = 269,0 \text{ V} \quad i'_{dAV} = \frac{269}{10} = 26,9 \text{ A}$$

iii) igual a i)

4

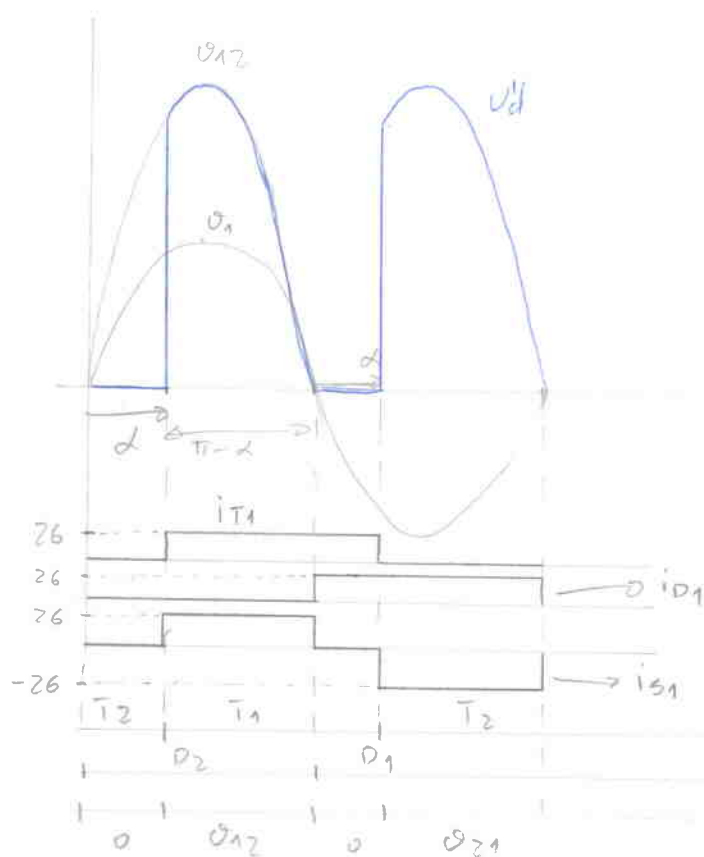

$$\alpha = \frac{\pi}{3} \quad R = 10 \Omega \quad E = 50V$$

$$U_1 = -U_2 = 230 \sqrt{2} \sin(100 \pi t)$$

average current

$$a) U_{d0} = 2 \cdot \frac{2}{\pi} \sqrt{2} 230 \sin \frac{\pi}{2} \left( \frac{1 + \cos \frac{\pi}{3}}{2} \right) = 310,6 V$$

$$i_{dAV} = \frac{U_{d0} - E}{R} = \frac{310,6 - 50}{10} = 26,06 A$$


$$c) i_{s1AV} = 0 \quad i_{s1ef} = \sqrt{\frac{2}{2\pi} \int_0^{\pi-\alpha} (i_{dAV})^2 d\alpha} = 26 \sqrt{\frac{\pi - \pi/3}{\pi}} = 21,2 A$$

$$d) i_{dAV} = 15 = \frac{U_{d0} - 50}{10} \Rightarrow U_{d0} = 200 V$$

$$100 = 2 \cdot \frac{2}{\pi} \sqrt{2} 230 \sin \frac{\pi}{2} \left( \frac{1 + \cos \alpha}{2} \right)$$

$$\Rightarrow \cos \alpha = -0,034 \Rightarrow \alpha = 92^\circ$$

5)

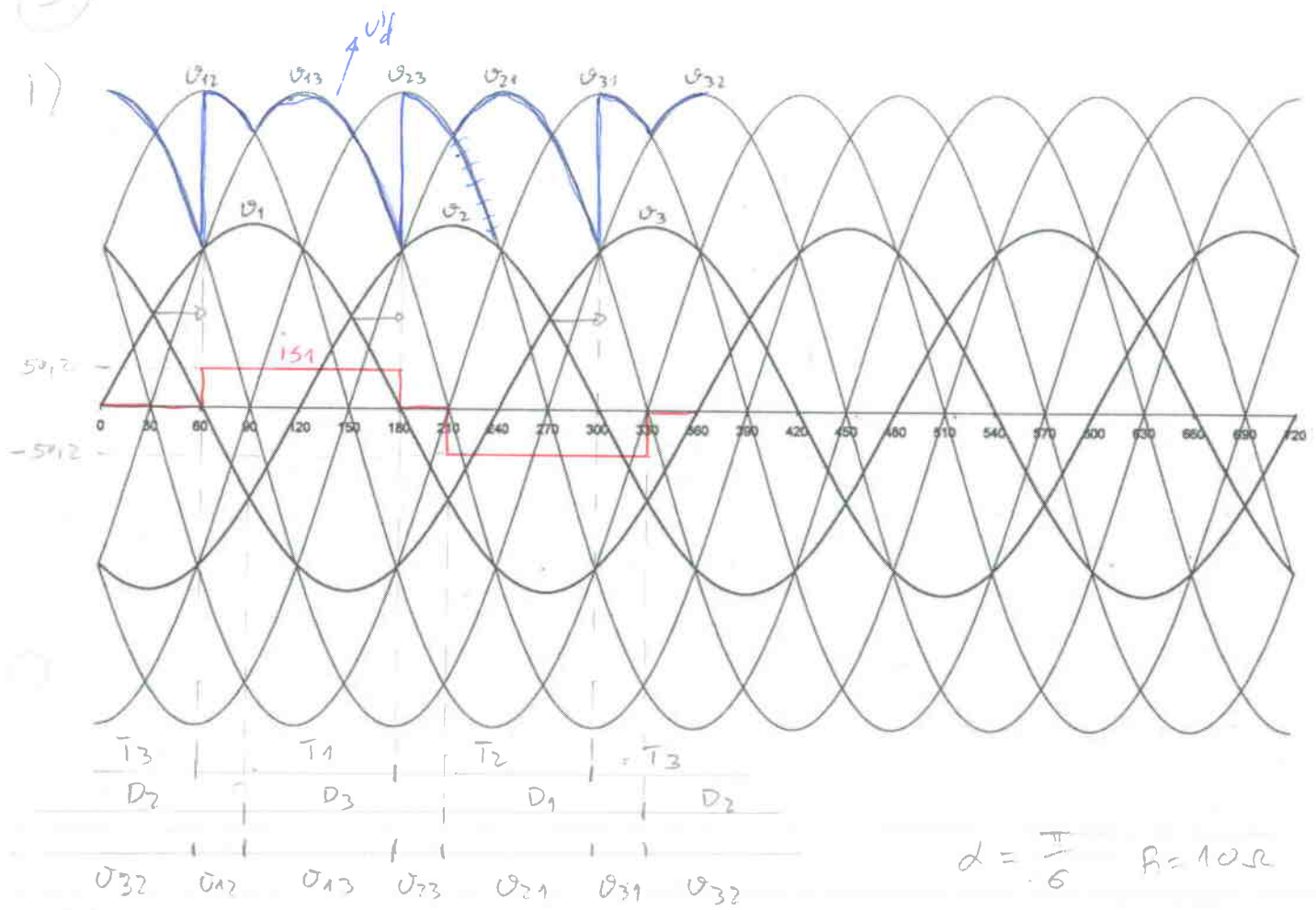

a)

$$U_{d0} = 2 \cdot \frac{3}{\pi} \sqrt{2} \cdot 230 \sin \frac{\pi}{3} \left( \frac{1 + \cos \frac{\pi/6}{2}}{2} \right) = 502.0 \text{ V}$$

$$i_{dAV} = \frac{502}{10} = 50.2 \text{ A}$$

c)  $i_{sAV} = 0 \text{ A}$

$$i_{sAV} = \sqrt{\frac{2}{2\pi} \int_0^{\pi/3} 50.2^2 d\omega} = \sqrt{2} \cdot \frac{50.2}{\sqrt{3}} = 41.0 \text{ A}$$

ii)  $L = 5 \text{ mH}$

$R = 10 \Omega$

$\alpha = \frac{\pi}{6}$

$U_d(t) > 0 \Rightarrow i_d(t) > 0 \Rightarrow$  conduct continue

$\Downarrow$

$\gamma = 120^\circ$