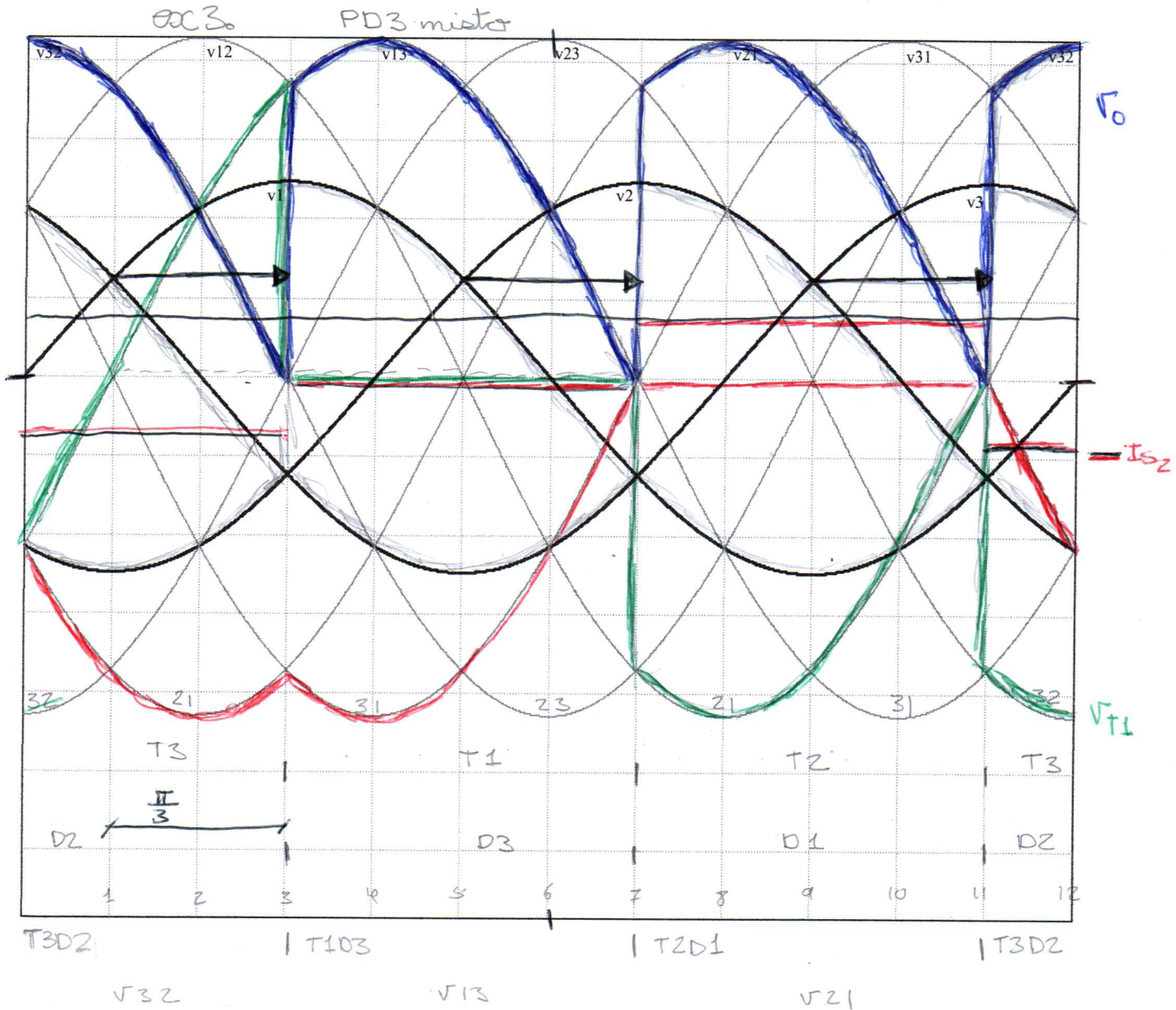


4 Fevereiro 2020

Nome: Sergio Serrão

Número: 1020881



- $R = 10 \Omega$; $E = 50V$; $V_{rms} = \frac{500}{\sqrt{2}}$
- $d = \frac{\pi}{3}$
- C.C.C.

$$V_{o,ar} = 3 \times \frac{1}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} 500 \sin(\theta) d\theta$$

$$P_1 = ? \quad P_1 = \frac{P_o}{3} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V_o(\theta) \cdot i_o(\theta) d\theta; \text{ C.C.C.}$$

$$S_1 = ? \quad = \frac{V_{o,ar} \times I_{o,ar}}{3}$$

$$S_1 = V_{rms} \times I_{rms}$$

$$= \frac{500}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} \times \left[\frac{I_o}{\sqrt{3} \cdot 3} \right] = \sqrt{\frac{2}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{3}} I_{o,ar}^2 d\theta}$$

