

1

$$V_i = 100 \text{ V}$$


$$E = 10 \text{ V}$$

$$R = 10 \Omega$$

$$L = 5 \text{ mH}$$

$$f = 1 \text{ kHz}$$

$$D = 0,5$$

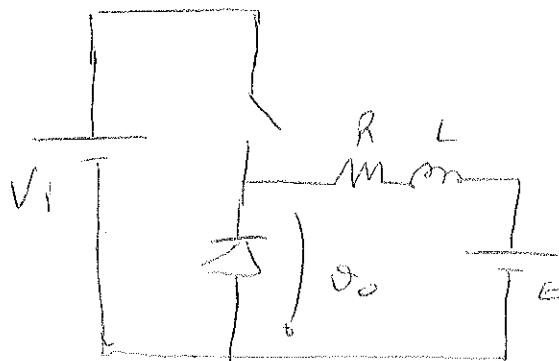


i) Em regime permanente:

$$I_{\min} = \frac{V_i}{R} \times \frac{e^{-t_{\text{on}}/2} - 1}{e^{-T/2} - 1} - \frac{E}{R} = 1,69 \text{ A} > 0 \Rightarrow \text{condi\c{c}o es de condu\c{c}o es cont\i{nua}$$


$$I_{\max} = \frac{V_i}{R} \times \frac{1 - e^{-t_{\text{on}}/2}}{1 - e^{-T/2}} - \frac{E}{R} = 6,31 \text{ A}$$

$$V_{D_0} = D V_i = 0,5 \cdot 100 = 50 \text{ V}$$
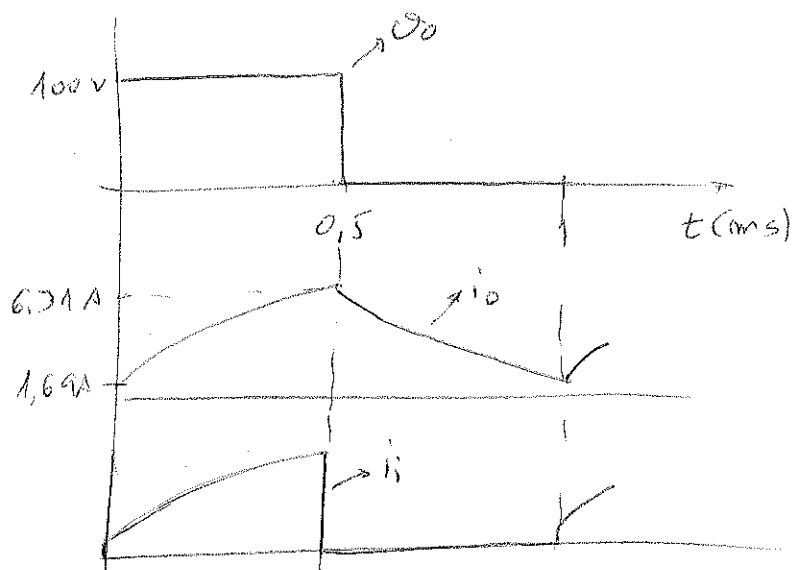
$$I_{D_0} = \frac{V_{D_0} - E}{R} = 4 \text{ A}$$



ii) $f = 100 \text{ kHz}$

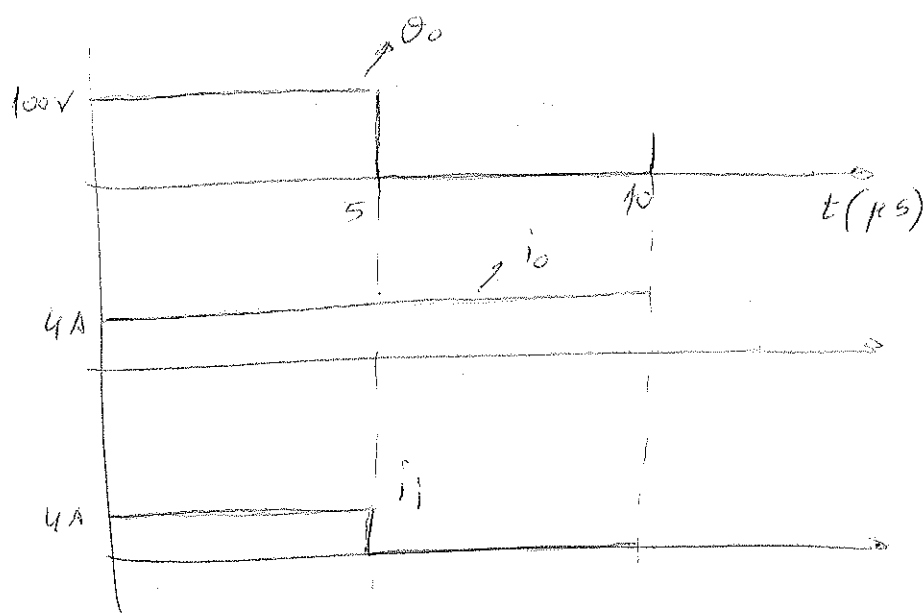

b) $\langle i_i \rangle = 4 \times \frac{1}{2} = 2 \text{ A}$

c) $P_i = \frac{1}{T} \int_0^T V_i \cdot i_i \, dt = V_i \times \frac{1}{T} \int_0^T i_i \, dt = V_i \cdot \langle i_i \rangle = 100 \times 2 = 200 \text{ W}$

$P_o = \frac{1}{T} \int_0^T V_o \cdot i_o \, dt = \langle i_o \rangle \cdot \frac{1}{T} \int_0^T V_o \, dt = \langle i_o \rangle \cdot \langle V_o \rangle = 4 \cdot 50 = 200 \text{ W}$

iii) $f = 100 \text{ kHz}$

a) Em regime permanente:

$$I_{\min} = \frac{V_i}{R} + \frac{e^{\tan(\pi/2)} - 1}{e^{\pi/2} - 1} - \frac{E}{R} = -1 \text{ A} < 0 \Rightarrow \text{condi\c{c}o de condu\c{c}o descontinua}$$

Em condu\c{c}o descontinua:

$$I_{\max} = \frac{V_i - E}{R} (1 - e^{-\tan(\pi/2)}) = 9 \text{ A}$$

$$I_{\min} = 0$$


b)

$$t_c = t_{on} + \tau \ln \left[1 + \frac{V_i - E}{R} \left(1 - e^{-t_{on}/\tau} \right) \right] = 6,1 \text{ ms}$$

$$\langle V_o \rangle = D V_i + \left(\frac{T - t_c}{T} \right) E = 53,8 \text{ V}$$

$$\langle i_o \rangle = \frac{53,8 - 10}{10} = 4,38 \text{ A}$$

c)

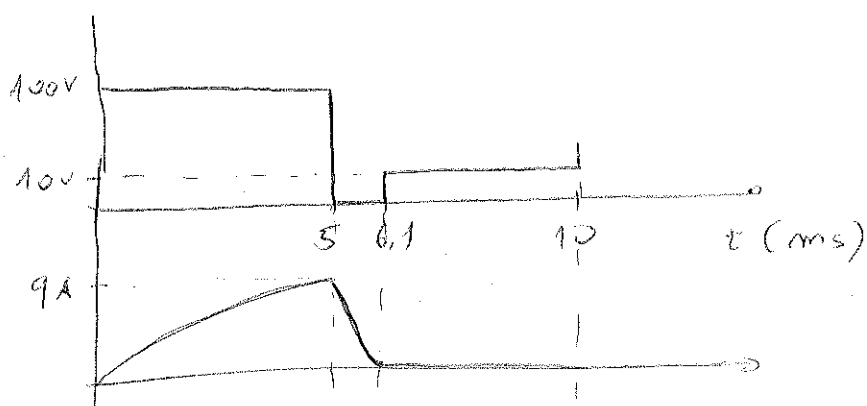

d) No transição contínua (descontínua), I_{min} em regime permanente = 0

$$I_{min} = 0 = \frac{V_i}{R} \cdot \frac{e^{t_{on}/\tau} - 1}{e^{T/\tau} - 1} - \frac{E}{R} \Rightarrow t_{on} = 8,85 \text{ ms}$$