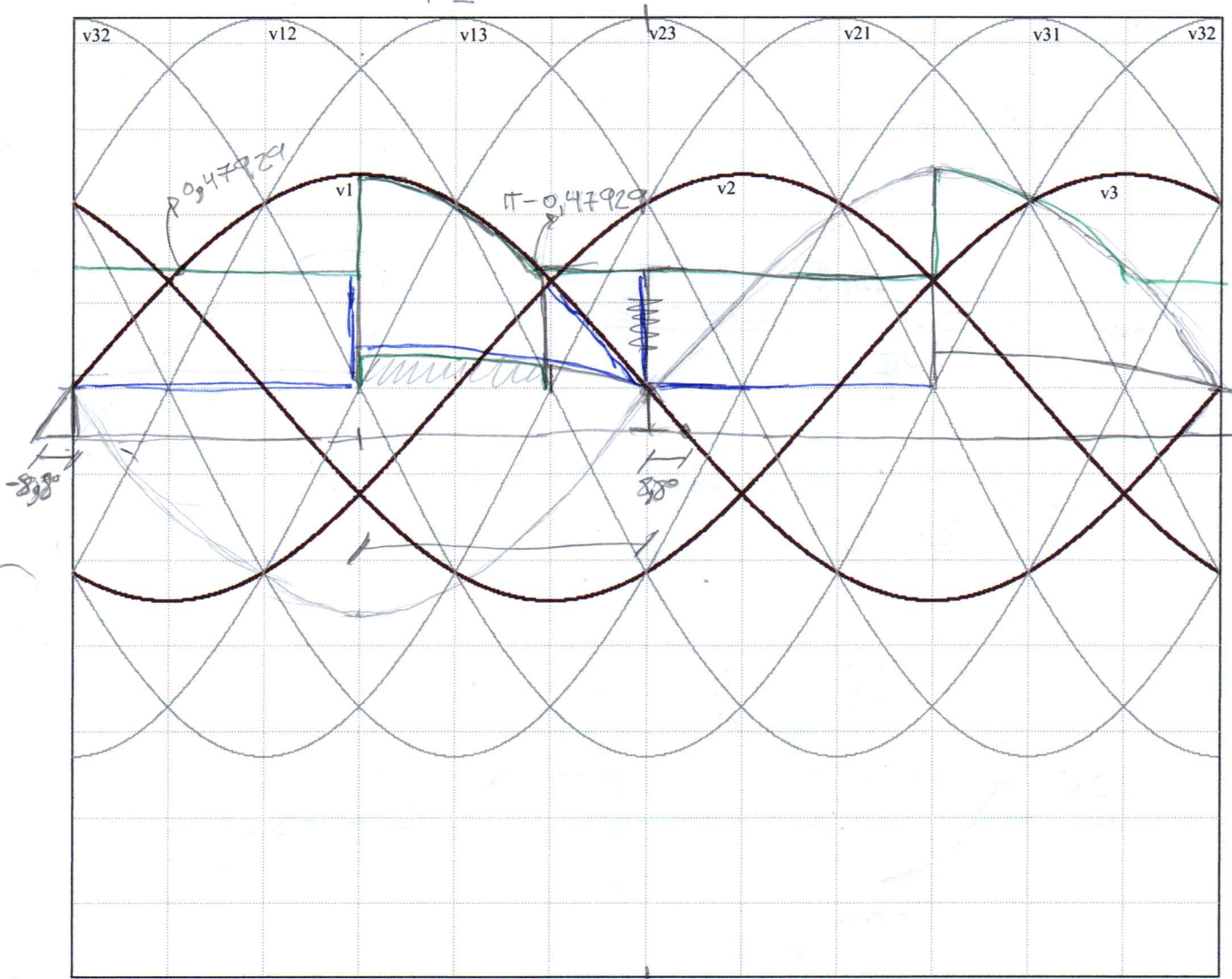


P2



i)  $R=10\Omega$  - circuito resistivo

$$A = \sqrt{2} \cdot 230 ; B = \frac{\sqrt{2} \cdot 230}{10}$$

$$V_{\text{méd}} = 2 \cdot \frac{1}{\pi} \cdot \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} A \cdot \sin \theta \, d\theta = 103,5 \text{ [V]} \quad \checkmark$$

$$I_{\text{méd}} = 2 \cdot \frac{1}{\pi} \cdot \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} B \cdot \sin \theta \, d\theta = 10,35 \text{ [A]} \quad \checkmark$$

$$P_0 = 2 \cdot \frac{1}{\pi} \cdot \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} A \sin(\theta) \times B \sin(\theta) \, d\theta = 2645 \text{ [W]} \quad \checkmark$$

ii)  $R=10\Omega$  ;  $E=150\text{V}$

$$K_{150\text{VOLT}} = 0,47929 \text{ rad.}$$

$$V_{\text{méd}} = \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} 150 \, d\theta + \frac{1}{\pi} \cdot \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-0,47929} A \sin(\theta) \, d\theta + \frac{1}{\pi} \cdot \int_{\pi-0,47929}^{\pi} 150 \, d\theta ; \pi = 3,14159$$

$$= 189,7448 \quad \checkmark$$

$$I_{\text{méd}} = \frac{1}{\pi} \cdot \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-0,47929} \frac{V-E}{10} \, d\theta = 3,97545 \text{ [A]} ; V = A \cdot \sin(\theta) \quad \checkmark$$

$$P = \frac{1}{\pi} \cdot \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-0,47929} A \cdot \sin \theta \times \frac{V-E}{10} \, d\theta = 1148,905 \quad \checkmark$$

iii)  $R = 10 \Omega$   $E = -50V$

o circuito vai estar sempre em condução, pois tem sempre corrente a circular no circuito, como  $\frac{\pi}{2}$  é entre a média é nula.

$$V_{\text{méd}} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} A \sin(\theta) d\theta$$


$$= 0 \text{ [V]}$$


$$P = 0$$

$$I_{\text{méd}} = \frac{1}{\pi} \cdot \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi + \frac{\pi}{2}} \frac{A \sin(\theta) + 50}{10} d\theta$$

$$\alpha = -50 \text{ volt} \approx -0,15433 \text{ rad}$$

$$\approx 8,8^\circ$$

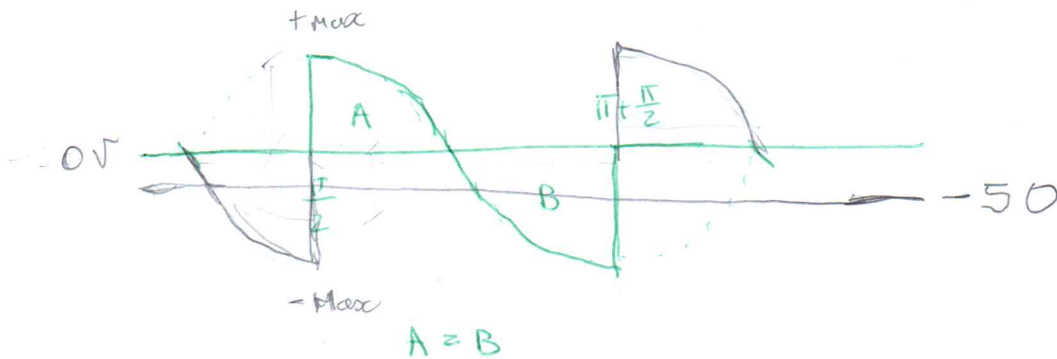

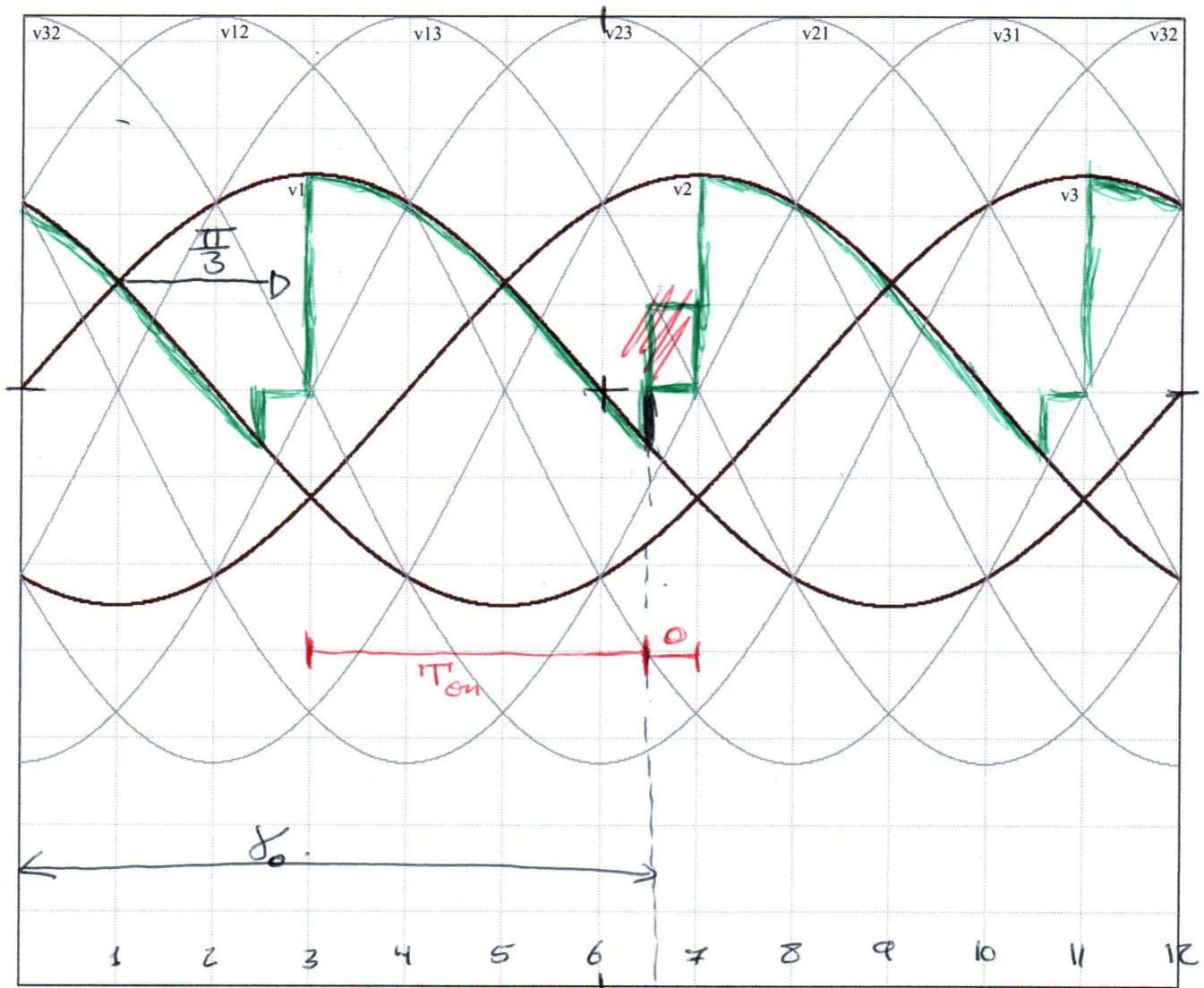

$$L = 0,1 \text{ H} ; R = 100 \Omega \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3} ; \phi = 0,3043$$

$$\delta_o = 1,8727 + \frac{\pi}{2} ; Z = 104,81$$

$$\hat{=} 107,3^\circ + \frac{\pi}{2} = 197,3$$

$$\omega L = 31,415$$

$$V_{\text{med}}' = 3 \times \frac{1}{2\pi} \times \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2} + 1,8727} \sqrt{2} \cdot 230 \sin(\theta) d\theta + 0$$

$$= 148,2804 \text{ [V]}$$


$$I_{\text{med}} = 0,49426 \text{ [A]} \text{ [AVERAGE]}$$

$$I_{\text{med}} = 3 \times 0,49426 = 1,48278$$

$$P_{\text{med}} = 3 \times \frac{1}{2\pi} \times \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2} + 1,8727} \sqrt{2} \cdot 230 \sin(\theta) \times \left[ -\frac{\sqrt{2} \cdot 230}{104,81} \sin\left(\frac{\pi}{2} - 0,3043\right) \right. \\ \left. + \frac{\sqrt{2} \cdot 230}{104,81} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2} - 0,3043\right) \right] d\theta$$

$$= 299,416 \text{ [W]}$$



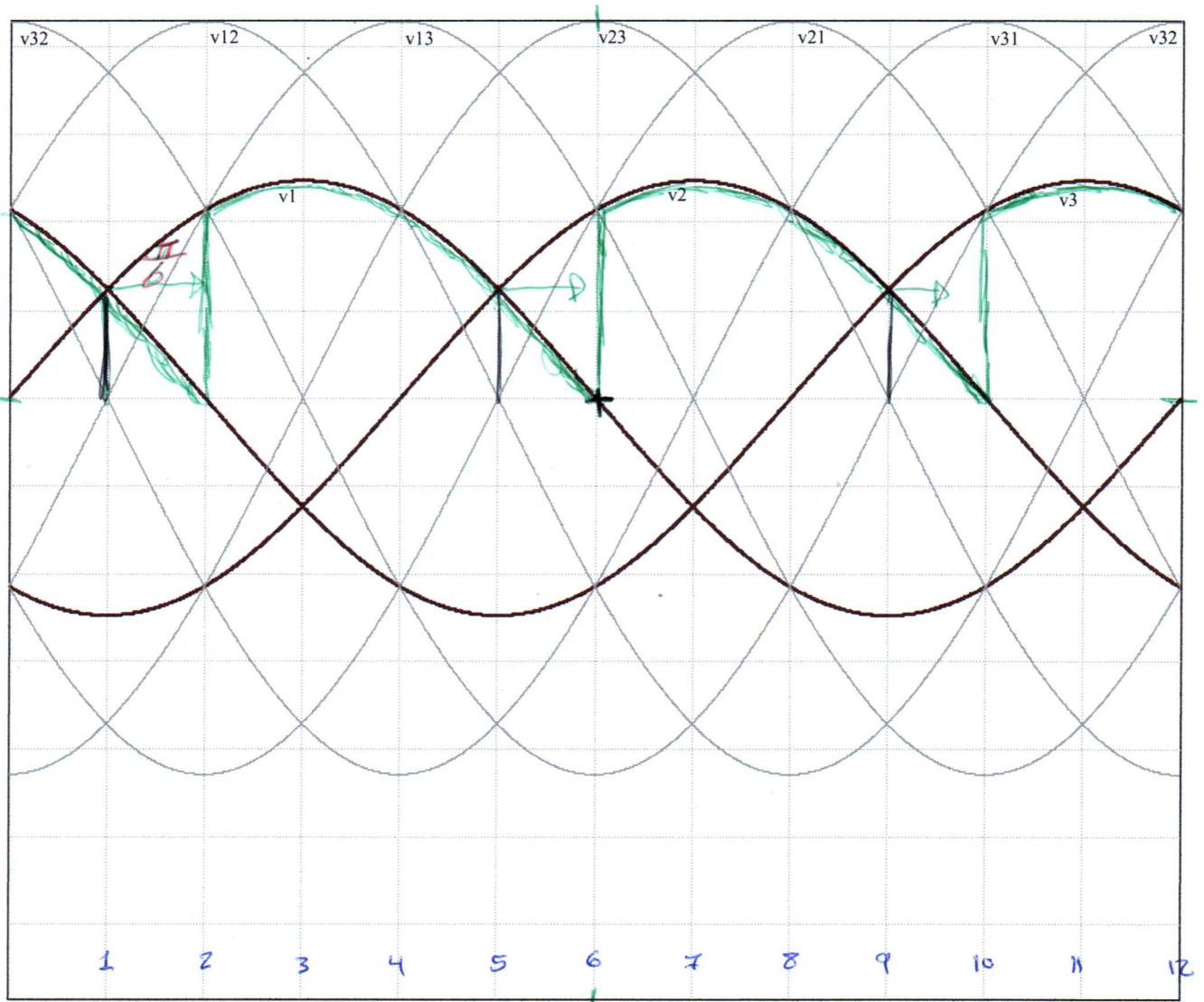

i)

$$V_{\text{med}} = 3 \times \frac{1}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} A \cdot \sin(\theta) d\theta; A = \sqrt{2} \cdot 230$$

$$= 232,9568 \text{ [V]}$$

$$I_0 = 3 \times \frac{1}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \frac{A \cdot \sin(\theta)}{100} d\theta = 2,329 \text{ [A]}$$

$$P = 3 \times \frac{1}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} A \cdot \sin(\theta) \cdot I_0 d\theta$$

$$= 3 \times I_0 \times \frac{1}{2\pi} \times \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} A \cdot \sin(\theta) d\theta$$


$$= 542,5564 \text{ [W]}$$

$$FP = \frac{542,5564}{927,81}$$

$$= 0,5847$$

$$\begin{aligned} & 230 \times \sqrt{3} \times \frac{2,329}{\sqrt{3}} \\ &= 230 \times 2,329 \\ &= 535,67 \end{aligned}$$

CACC UZE 2 11

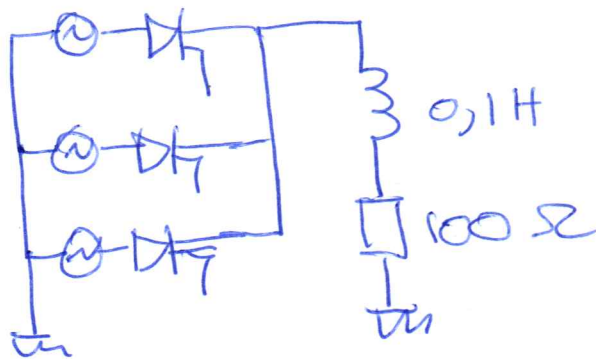

$$Z \approx 104,82 \angle 17,4^\circ$$

$$\approx 0,304 \text{ rad}$$

$$\alpha = \frac{\pi}{3}$$

$$\alpha_T = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi \cdot 2}{6}$$

$$= \frac{3\pi}{6}$$

$$V_{\text{méd}} = 148,2804 \text{ [V]}$$

$$I_{\text{1 fase méd}} = 0,49426 \text{ [A]}$$

$$I_{\text{oméd}} = 3 \times I_{\text{1 fase méd}}$$

$$= 1,48278 \text{ [A]}$$

$$P_{\text{méd}} = 299,416 \text{ [W]}$$

$$S = ? \quad 2 \times 230 \times Z_{\text{RMSI}}$$

$$L = 0 \quad H = 1,8727$$

$$FP = \frac{P}{S} \rightarrow ?$$

$$\alpha_T = \frac{3\pi}{6}$$

$\Rightarrow 0$  slant

trigger.

off  $\rightarrow$

$$\gamma = 1.8727$$

$$V_{\text{médio}} = \frac{V_{\text{médio}}}{\cos \alpha}$$

$$= 296,5608 \text{ [V]}$$

$$i_d(\theta) = \frac{230\sqrt{2}}{104,8} \left[ \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} - 0,3\right) - \sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} - 0,3\right) \right] e^{-\frac{R}{\omega L}\theta}$$


$$i_d(\theta) = 0 \Rightarrow \theta = 1,87 \text{ rad} = 107^\circ < 120^\circ \Rightarrow \text{condições descontinuas.}$$

$$b) \hat{V}_{d0} = \frac{3}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2} + 1,87} 230\sqrt{2} \sin \theta d\theta = 148,3 \text{ V} \quad \hat{I}_{mid} = \frac{148,3}{100} = 1,48 \text{ A}$$

$$c) \hat{I}_{d_{rms}} = \sqrt{\frac{3}{2\pi} \int_0^{1,87} i_d^2(\theta) d\theta} = 1,73 \text{ A} \quad \text{Power.} \quad P = 100 \times 1,73^2 = 299,3 \text{ W}$$

$$d) \hat{I}_{S_{rms}} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{1,87} i_d^2(\theta) d\theta} = 1,70 \text{ A} \quad \text{Z RMSI.} \quad S = 3 \cdot 230 \times 1 = 690 \text{ VA}$$

$$FP = \frac{P}{S} = \frac{299,3}{690} = 0,434$$

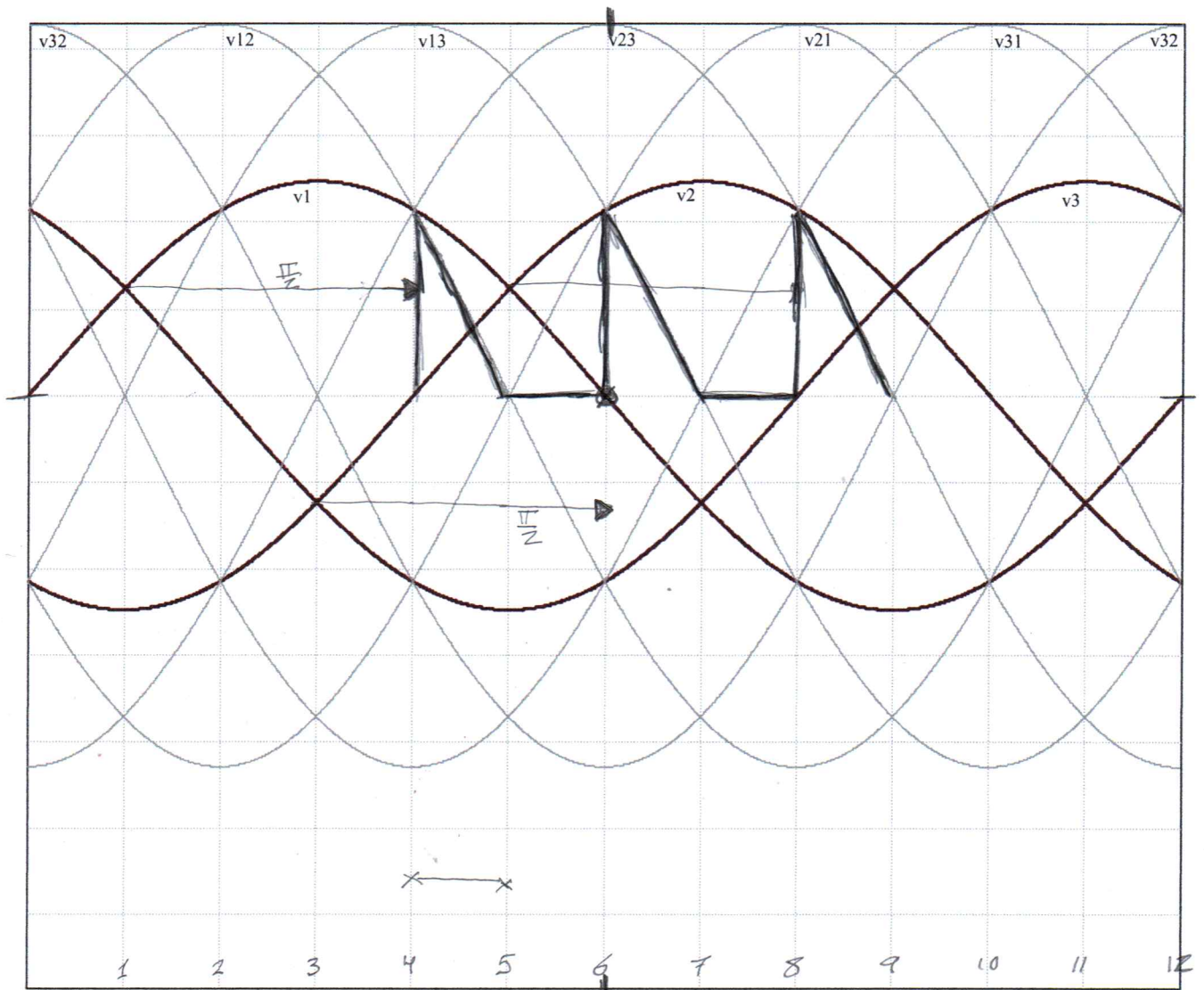Nome: Sergio SampaioNúmero: 1020881

i)

$$\alpha = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \alpha' = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} \quad R = 10 \, \Omega$$

- circuito puramente resistivo

-  $\alpha > \frac{\pi}{3} \therefore$  com descontinuidade

$$V_{12} = \sqrt{3} \sqrt{2} \cdot 230 \sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$V_{\text{méd}} = 6 \times \frac{1}{2\pi} \int_{\frac{4\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} \sqrt{3} \cdot \sqrt{2} \cdot 230 \cdot \sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) d\theta$$

$$= 72,077 \text{ [Volt]}$$

$$I_{\text{méd}} = 6 \times \frac{1}{2\pi} \int_{\frac{4\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} \frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{2} \cdot 230 \sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)}{10} d\theta = 7,20 \text{ [A]}$$


\* No exam pode levar calculadora?

Angulo de disparo é sempre a partir do cruzamento entre as fases.



Nome: Sergio SantosNúmero: 1020881

PD3.T

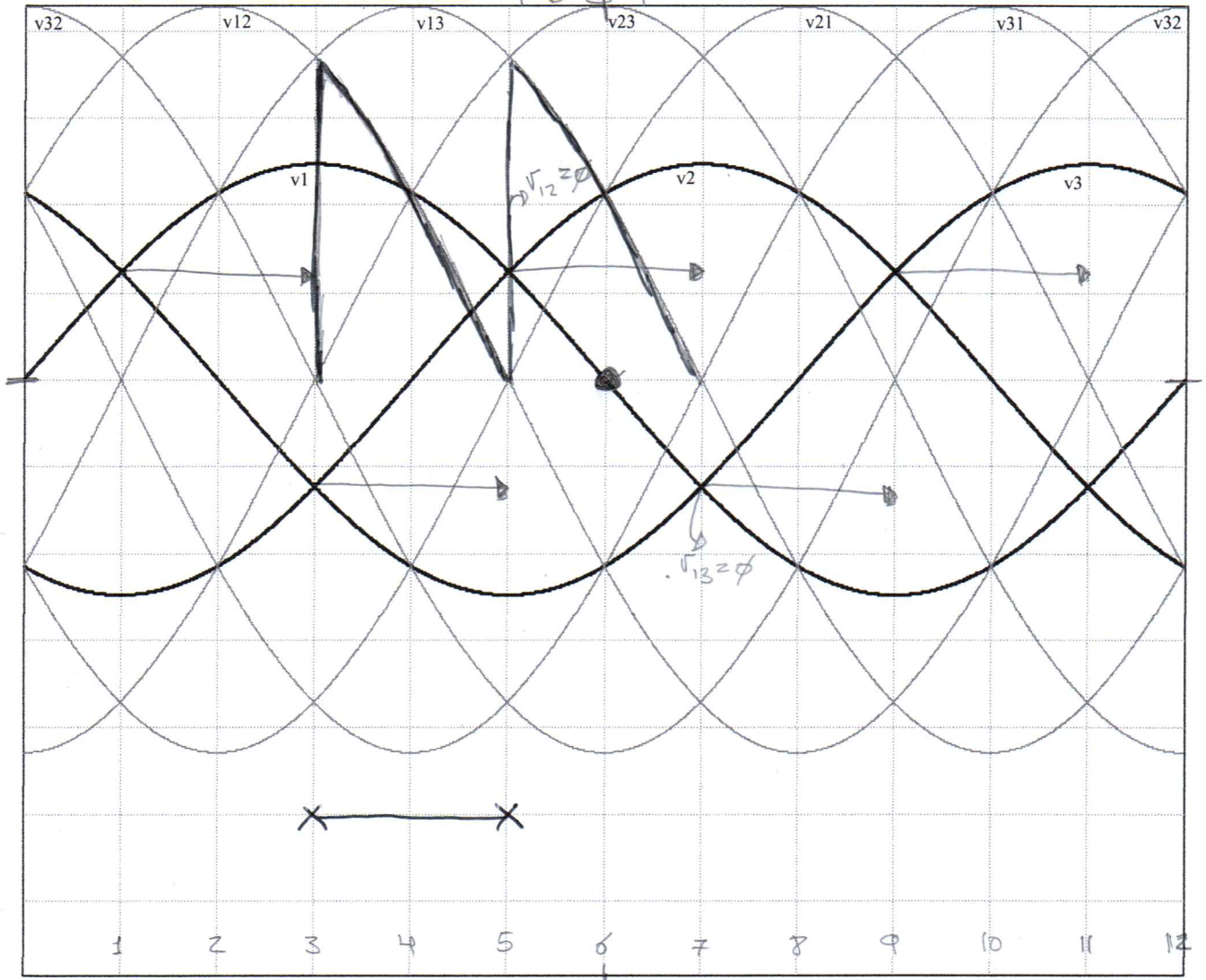

ii)

$$\alpha = \frac{\pi}{3} \quad \alpha' = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} \quad R = 10 \Omega$$

- circuito puramente Resistivo.

$$V_{\text{méd}} = 6 \times \frac{1}{2\pi} \int_{\frac{3\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} \sqrt{12} d\theta$$

$$= 268,995$$

$$I_{\text{méd}} = \frac{V_{\text{méd}}}{10} = 26,865 \text{ [A]}$$


$$\sqrt{12} = \sqrt{3} \cdot \sqrt{2} \cdot 230 \cdot \sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right)$$

$\Rightarrow$  translação para a direita



Nome: Sergio SantosNúmero: 1020881

PD3T

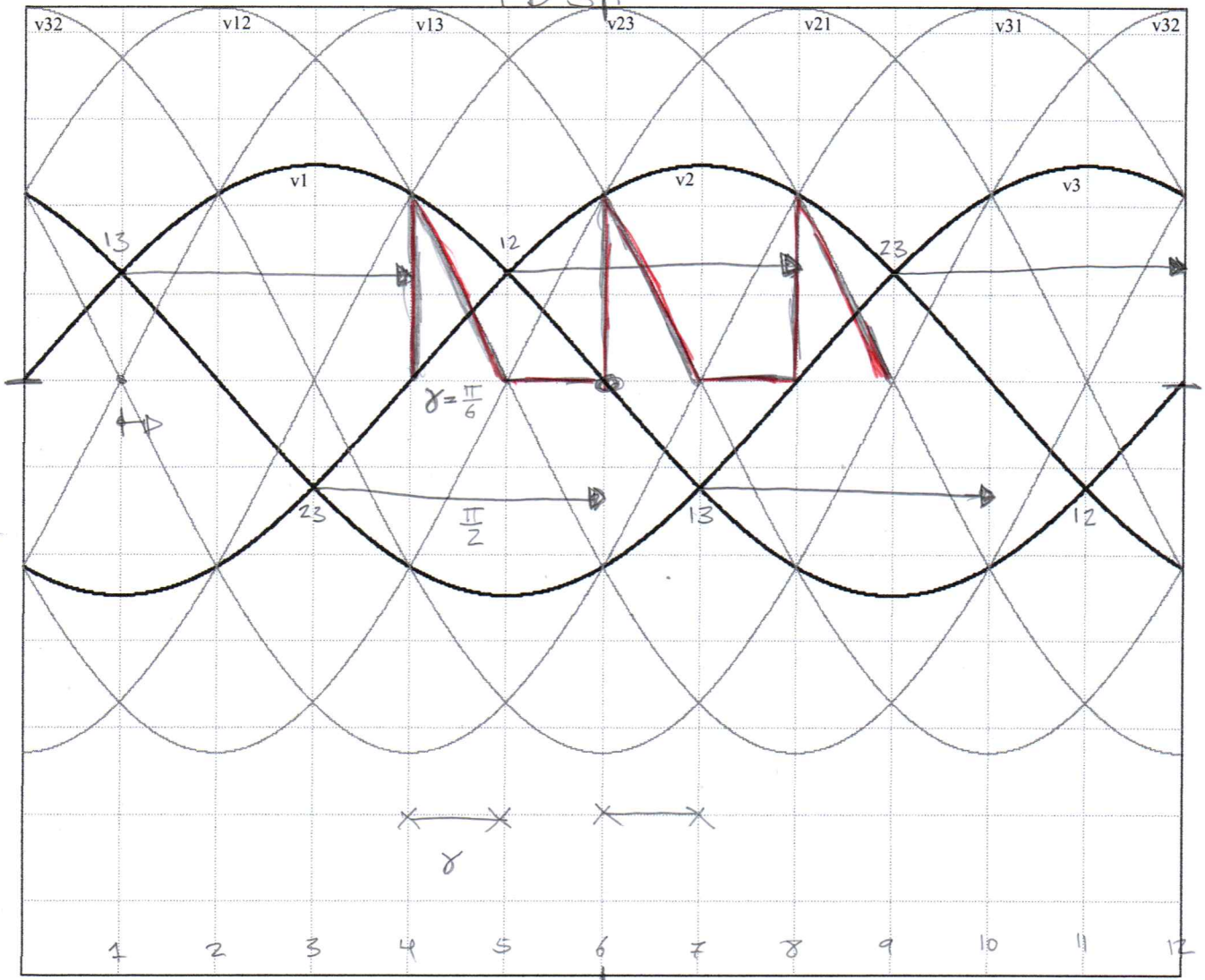


iii)  $\alpha = \frac{\pi}{2}$      $\alpha' = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}$

\*0 Diode freewheel not needed.

I guess as i)  $V_{\text{med}} = 6 \times \frac{1}{2\pi} \int_{\frac{4\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} v_{12} d\theta = 72,077[V]$

POE Misto

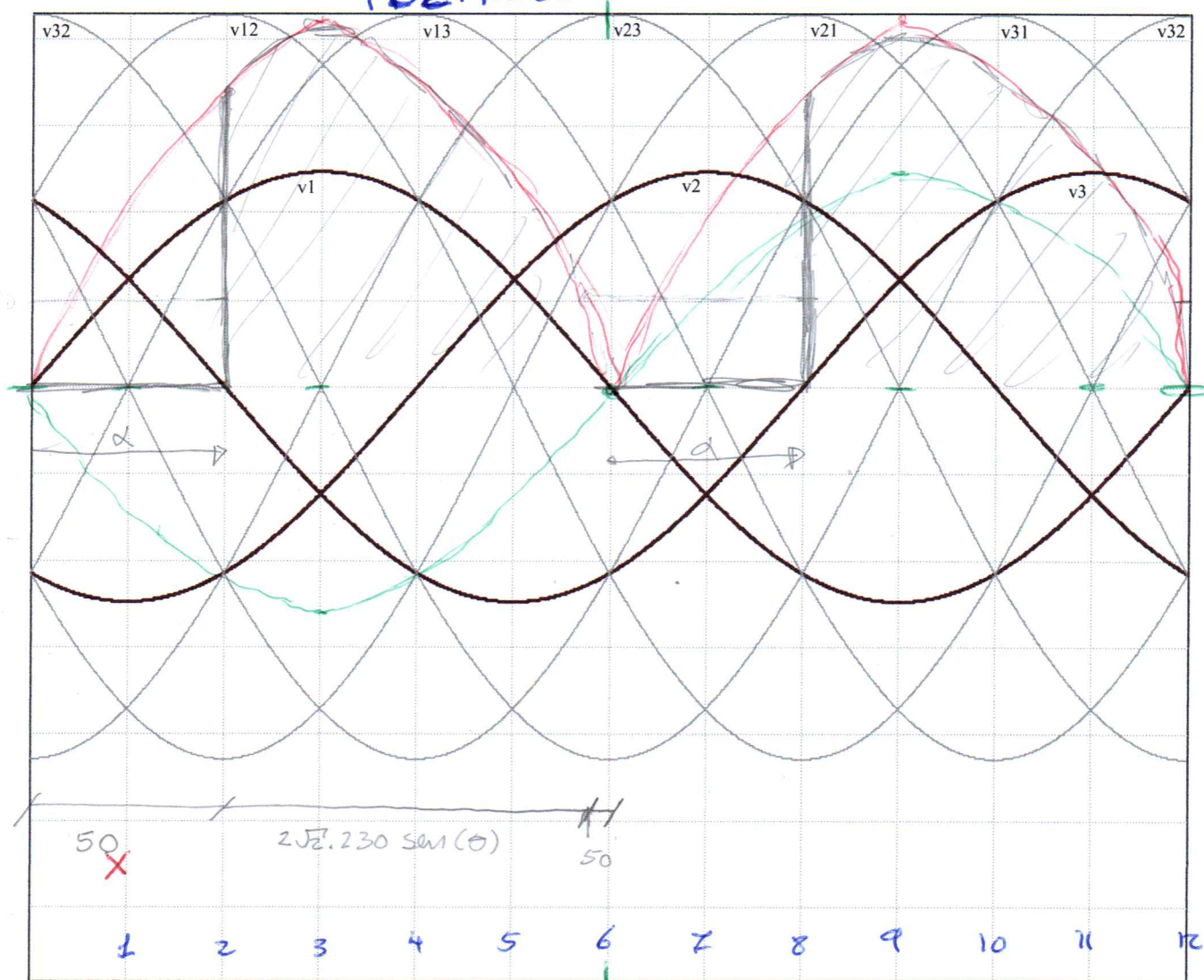

$R = 10 \quad E = 50$

corrente constante na carga

$\alpha = \frac{\pi}{3}$

$V_{\text{max}} = 2 \times \sqrt{2} \cdot 230 = 650,53 \checkmark$

~~$\alpha = E_{\text{cross}} = 0,07693 \text{ rad}$~~

~~$\pi = 0,07693 \text{ rad}$~~

$I_0 = \frac{V_{\text{médio}} - E}{R = 10}$   
 $= 26,0609 \text{ [A]}$

$V'_{\text{médio}} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} 50 + \frac{1}{\pi} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi-0,07693} 2 \cdot \sqrt{2} \cdot 230 \sin(\theta) + \frac{1}{\pi} \int_{\pi-0,07693}^{\pi} 50$   
 $= 327,887$   
 $= 310,609 \text{ [V]} \checkmark$

ou

$V'_{\text{médio}} = 2 \cdot \frac{\pi}{\pi} \sqrt{2} V_{\text{rms}} \sin\left(\frac{\pi}{\pi}\right) \times \left(\frac{1 + \cos \alpha}{2}\right); \pi = 2$


$$\alpha \approx \frac{\pi}{2}$$

$$V_{\text{rms}} = 2 \times \frac{9}{\pi} \sqrt{2} V_{\text{rms}} \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \times \left(\frac{1 + \cos(2)}{2}\right)$$

$$I_0 = \frac{J_{\text{medio}}' - E}{R} = \frac{J_{\text{medio}}'}{10} = \frac{501,952}{10} = 50,19 \text{ [A]}$$

$$I'_{\text{med}} = \frac{I_0}{2} ; I'_{\text{rms}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

$$I_{s-rms} \quad \text{cabo } \phi: d \leq \pi - \frac{2\pi}{\phi} \quad I_{s-rms}^2 \sqrt{2} \sqrt{\frac{20}{97}}$$

$$\cos 2\delta \approx \pi - \frac{2\pi}{\delta} \quad I_{\text{Sms}} \approx I_0 \sqrt{\frac{\pi - \delta}{\pi}}$$