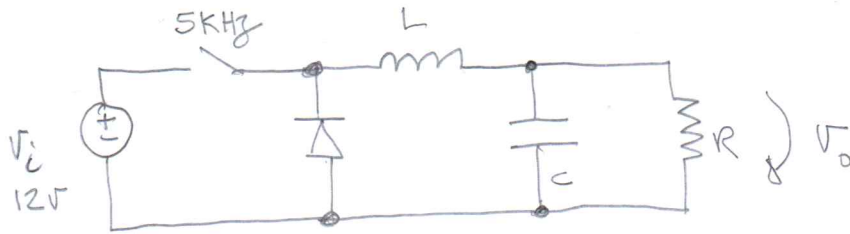


CC/CC E3



$$\langle V_o \rangle = 4,5V \quad \Delta V_{rp} = 2mV \quad R = 500\Omega$$

a) $\langle V_o \rangle = D V_i$

$$D = \frac{4,5}{12} = 0,375$$

b) $L_{critica} = ?$ $L_{crit} \geq (1-D) \frac{RT}{2} \quad ; \quad T = \frac{1}{5 \cdot 10^3}$

$$= (1-0,375) \frac{500 \times (\frac{1}{5 \cdot 10^3})}{2}$$

$$= 0,03125 [H]$$

c) $C = ?$ sabendo L_{crit}

$$C \geq \frac{(1-D) T^2 V_o}{8 \times L \times \Delta V_{rp}}$$

$$= \frac{(1-0,375) \times (\frac{1}{5 \cdot 10^3})^2 \times 4,5}{8 \times 0,03125 \times 2 \cdot 10^{-3}}$$

$$= 0,000225 [F]$$

d) $i_{L(t)} = \langle i_o \rangle = \frac{V_o}{R} = \frac{4,5}{500} = 9 [mA]$

e) $\Delta i_L = \frac{V_i (1-D) \times D T}{L} = \frac{V_o (1-D) T}{L}$

$$= 0,018 [A]$$

$$= \frac{4,5 (1-0,375) \cdot (\frac{1}{5 \cdot 10^3})}{0,03125}$$

f) Desenho on das