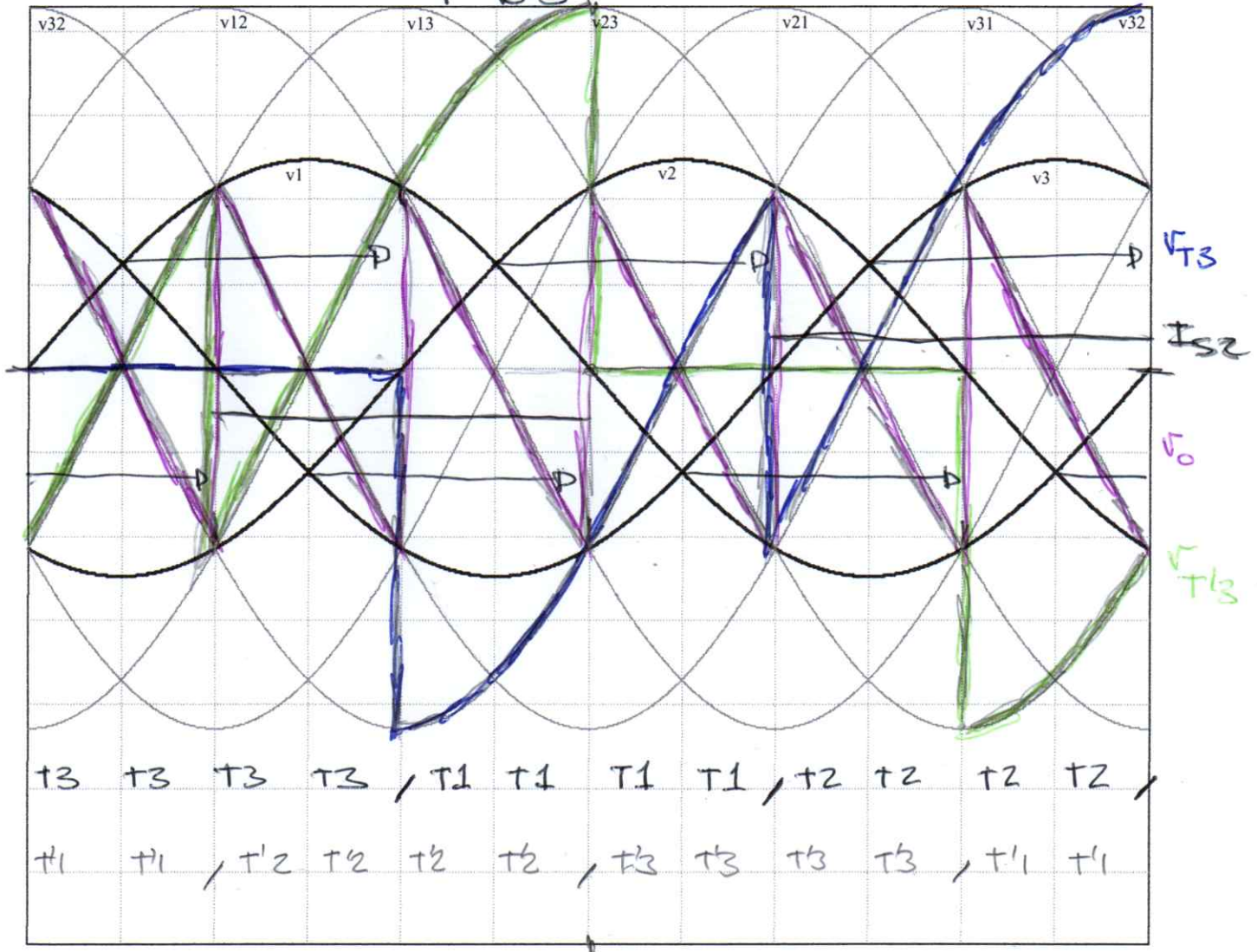


Nome: Sergio Sampaio

Número: 1020881

P' D3



$$\frac{3\pi}{6} = \frac{\pi}{2} \text{ PD3}$$

RLE corrente constante na carga

$$v_{0\text{medio}} = 0$$

v_0 —
 v_{T3} —
 $v_{T'3}$ —
 i_{s2} —

1,2 ✓

3 ✓

4